

Fundamentos de Arquitetura de Computadores

Tiago Alves

Faculdade UnB Gama
Universidade de Brasília



Módulo 04

- Somadores
- Multiplicadores
- ULA



A adição é a operação aritmética mais comumente realizada em circuitos.

Um circuito **somador** (*adder*) combina dois operandos aritméticos usando as regras da adição binária. Vimos que o mesmo circuito pode ser usado para somar palavras sem sinal (*unsigned*) e em complemento-de-2.



O circuito para somar dois bits (ou somar duas palavras de 1 bit) é chamado de **somador parcial** (*half adder*). Este circuito soma dois bits, A e B , e gera uma soma de dois bits (de 0 a 2).

A	B	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

O que gera as equações da soma parcial: ...



O circuito para somar dois bits (ou somar duas palavras de 1 bit) é chamado de **somador parcial** (*half adder*). Este circuito soma dois bits, A e B , e gera uma soma de dois bits (de 0 a 2).

A	B	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

O que gera as equações da soma parcial:

$$C = A \cdot B$$

$$S = A \oplus B$$



O circuito para somar três bits (ou somar duas palavras de 1 bit mais um *carry*) é chamado de **somador total** (*full adder*). Este circuito soma três bits, A , B e C_{in} , e gera uma soma de dois bits (de 0 a 3).

C_{in}	A	B	C_{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

O que gera as equações da soma total ...



O circuito para somar três bits (ou somar duas palavras de 1 bit mais um *carry*) é chamado de **somador total** (*full adder*). Este circuito soma três bits, A , B e C_{in} , e gera uma soma de dois bits (de 0 a 3).




C_{in}	A	B	C_{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

O que gera as equações da soma total:

$$C_{out} = A \cdot B + A \cdot C_{in} + B \cdot C_{in}$$

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$



   

Considere um circuito somador de duas palavras de n bits. Como este é um circuito puramente combinacional, podemos montar sua tabela verdade (com 2^{2n} linhas ou entradas possíveis), e minimizá-lo usando qualquer técnica que desejarmos.

Porém, para somar apenas **palavras de 4 bits**, temos 8 variáveis (9, se considerarmos o *carry in* da entrada) e 256 linhas (512 com o *carry*) na tabela verdade.

Uma outra opção é utilizar um circuito **iterativo**! Note que, durante a soma, fazemos a mesma operação em cada bit.

Dividir para conquistar!




A adição binária pode então ser feita usando o algoritmo:

- 1 Ajuste $C_0 = 0$ e $i = 0$.
- 2 Some os bits C_i , A_i e B_i para obter S_i (saída primária) e C_{out} (saída de cascadeamento).
- 3 Incremente i .
- 4 Se $i < n$, volte ao passo 2.

Assim, precisamos de um módulo que realize a soma entre C_i , A_i e B_i para obter S_i e C_{out} . Bom, mas eu já conheço um módulo digital capaz de realizar essa função: o circuito **somador total**.



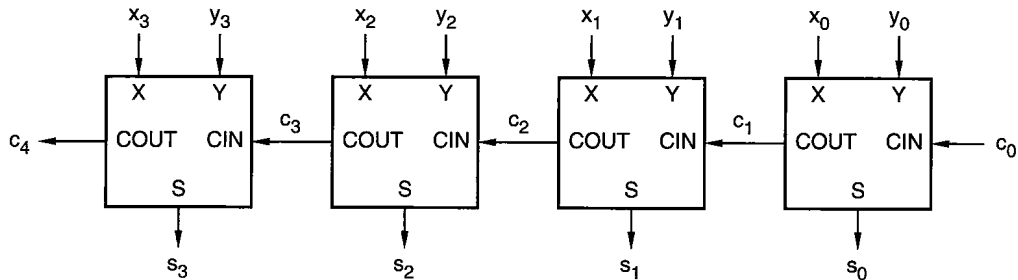O circuito de somador iterativo (agrupando somadores totais) é chamado de **Ripple Adder**.



Podemos construir um circuito “subtrator” binário análogo ao somador usando a tabela verdade da subtração com *borrow*, que realiza a subtração $A - B$.

B_{in}	A	B	B_{out}	D
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

O que gera as equações da subtração total ...



Podemos construir um circuito “subtrator” binário análogo ao somador usando a tabela verdade da subtração com *borrow*, que realiza a subtração $A - B$.

B_{in}	A	B	B_{out}	D
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

O que gera as equações da subtração total:


$$B_{out} = \overline{A} \cdot B + \overline{A} \cdot B_{in} + B \cdot B_{in}$$

$$D = A \oplus B \oplus C_{in}$$



Subtração usando o Ripple Adder

 Porém, vimos que, para subtrair números em complemento de 2, basta somar o número com o seu complemento (isto é, ao invés de fazer $A - B$, fazemos $A + (-B)$). Para obter o inverso de um número em complemento de 2, basta inverter todos os bits e somar 1. Logo, podemos fazer o circuito:



Sinal de controle:
SC = 0 ==> SOMA
SC = 1 ==> SUBTRAÇÃO




O maior problema do *ripple adder* é o **atraso**.

No pior caso, o *carry* tem que ser propagado do bit menos significativo até a saída *carry out* do módulo mais significativo (por exemplo, quando somamos 11...11 com 00...01). O atraso do pior caso é:

$$T_{ADD} = T_{ABCout} + (n - 2) T_{CinCout} + T_{TCinS}$$

onde:

 - T_{ADD} : tempo total necessário para consolidar a soma das duas palavras;
- T_{XYCout} : atraso na geração de Cout demandado pelo estágio menos significativo;
- $T_{CinCout}$: atraso entre Cin e Cout nos estágios intermediários;
- T_{TCinS} : atraso entre Cin a geração de S no último estágio.



Podemos criar uma lógica de soma com apenas 2 níveis de atraso (típico da estrutura AND-OR) se tentarmos minimizar o circuito diretamente da tabela verdade, ou seja, fazendo as equações para cada bit de saída s_i a partir das entradas $(a_i...a_0, b_i...b_0$ e $c_{in})$.

Porém, a partir de s_2 (ou seja, apenas o terceiro bit da soma!), as equações já ficam muito grandes e necessitariam de 14 4-input ANDs, 4 5-input ANDs e uma 18-input OR! E isso apenas para s_2 .




Carry Lookahead

Podemos acelerar este atraso olhando as equações:

$$s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i$$

 Já vimos que tentar abrir completamente esses termos gera muitas complicações. A ideia do circuito com *carry lookahead* é manter as portas **xor** e gerar apenas o *carry*.



Para isso, ele usa duas definições chave. Para uma combinação a_i, b_i no estágio i , dizemos que:

- um *carry* é **gerado** nesse estágio se ele produz um *carry out* **1 independente** das entradas $a_{i-1} \dots a_0$, $b_{i-1} \dots b_0$ e c_{in} .
- um *carry* é **propagado** nesse estágio se ele produz um *carry out* **1** se e somente se o *carry in* desse estágio for **1**.

Ou seja, temos:

$$g_i = a_i \cdot b_i$$

$$p_i = a_i + b_i$$



Ou seja, um estágio **gera** um *carry out* incondicionalmente se ambas as entradas desse estágio são **1** e ele **propaga** um *carry in* se pelo menos um de seus adendos for **1**. Assim, podemos escrever o *carry out* como:

$$c_{i+1} = g_i + p_i \cdot c_i$$



Assim:

$$c_1 = g_0 + p_0 \cdot c_0$$

$$c_2 = g_1 + p_1 \cdot c_1$$

$$= g_1 + p_1 \cdot (g_0 + p_0 \cdot c_0)$$

$$= g_1 + p_1 \cdot g_0 + p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$

$$c_3 = g_2 + p_2 \cdot c_2$$

$$= g_2 + p_2 \cdot (g_1 + p_1 \cdot g_0 + p_1 \cdot p_0 \cdot c_0)$$

$$= g_2 + p_2 \cdot g_1 + p_2 \cdot p_1 \cdot g_0 + p_2 \cdot p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$

$$c_4 = g_3 + p_3 \cdot c_3$$

$$= g_3 + p_3 \cdot (g_2 + p_2 \cdot g_1 + p_2 \cdot p_1 \cdot g_0 + p_2 \cdot p_1 \cdot p_0 \cdot c_0)$$

$$= g_3 + p_3 \cdot g_2 + p_3 \cdot p_2 \cdot g_1 + p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot g_0 + p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$

Cada uma dessas equações corresponde a um circuito com 3 níveis de atraso (um para gerar g_i e p_i) e duas para a estrutura AND-OR. (Análise em pior caso!)

A multiplicação em binário se dá da mesma forma que a multiplicação em decimal: adicionando uma lista de multiplicandos deslocados computados de acordo com os dígitos do multiplicador.

Na multiplicação em binário esse processo é ainda mais fácil, pois ou o bit do multiplicador é 0 (e o multiplicando deslocado é 0) ou é 1 (e o multiplicando deslocado é igual ao multiplicando).

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 13 \\ \hline 33 \\ 11 \\ \hline 143 \end{array}$$

1011	multiplicando
× 1101	multiplicador
1011	
0000	multiplicando
1011	deslocados
1011	
10001111	produto



Embora possamos projetar circuitos *sequenciais* para realizar a multiplicação, não há nada inerentemente sequencial ou dependente do tempo na multiplicação binária.

Podemos expressar a multiplicação de dois operandos X e Y de n bits em uma tabela verdade (com 2^{2n} linhas) e elaborar um circuito AND-OR para realizar essa multiplicação.

O problema é que, novamente, essa tabela verdade cresce muito rapidamente.



Considere a multiplicação de dois operandos de 3 bits utilizando o algoritmo de “deslocar e acumular”. Para representar o resultado sem que haja *overflow* precisamos de $2n = 6$ bits (o maior número inteiro se sinal que pode ser representado é $7 \times 7 = 49$).

Note que o produto entre dois bits é super simples: ele só é 1 se ambos os bits forem 1! Logo, o produto de dois bits pode ser feito utilizando uma simples porta AND.

			x_2	x_1	x_0	
		\times	y_2	y_1	y_0	
			y_0x_2	y_0x_1	y_0x_0	
+			y_1x_2	y_1x_1	y_1x_0	
+			y_2x_2	y_2x_1	y_2x_0	
	p_5	p_4	p_3	p_2	p_1	p_0



Multiplicadores de 3 bits

$$\begin{array}{rcccccc} & & & x_2 & x_1 & x_0 \\ & & \times & y_2 & y_1 & y_0 \\ \hline & & & y_0x_2 & y_0x_1 & y_0x_0 \\ + & & y_1x_2 & y_1x_1 & y_1x_0 & \\ + & y_2x_2 & y_2x_1 & y_2x_0 & & \\ \hline p_5 & p_4 & p_3 & p_2 & p_1 & p_0 \end{array}$$

Para calcular o produto, basta somar as colunas:

$$p_0 = y_0x_0$$

$$p_1 = y_0x_1 + y_1x_0$$

$$p_2 = y_0x_2 + y_1x_1 + y_2x_0$$

$$p_3 = y_1x_2 + y_2x_1$$

$$p_4 = y_2x_2$$

$$p_5 = ?$$

 Como definir a expressão para cálculo de p_5 ?

O que estamos esquecendo é que, assim como a multiplicação, a adição é binária e pode gerar um *carry out*!

$$p_0 = y_0x_0$$

$$p_1 = y_0x_1 + y_1x_0$$

$$p_2 = y_0x_2 + y_1x_1 + y_2x_0 + c_1$$

$$p_3 = y_1x_2 + y_2x_1 + c_2$$

$$p_4 = y_2x_2 + c_3$$


$$p_5 = c_4$$

Podemos usar somadores completos para realizar essa soma. Porém, note que o termo p_2 soma quatro bits e, portanto, pode precisar ser propagado até o termo p_4 .



Multiplicadores de 3 Bits
 
$$\begin{aligned}p_0 &= y_0 x_0 \\p_1 &= y_0 x_1 + y_1 x_0 \\p_2 &= y_0 x_2 + y_1 x_1 + y_2 x_0 + c_1 \\p_3 &= y_1 x_2 + y_2 x_1 + c_2 \\p_4 &= y_2 x_2 + c_3 \\p_5 &= c_4\end{aligned}$$



Obviamente, o maior problema do circuito anterior é o **atraso**.


O circuito tem apenas **seis** somadores mas, no pior caso, o sinal deve ser propagado por **cinco** deles até que chegue a saída.

Podemos “acelerar” este circuito utilizando a ideia de *carry save addition*, ligando o *carry out* de um somador no somador *abaixo* dele, não ao lado.





Multiplicadores de 3 Bits
 
$$\begin{aligned}p_0 &= y_0 x_0 \\p_1 &= y_0 x_1 + y_1 x_0 \\p_2 &= y_0 x_2 + y_1 x_1 + y_2 x_0 + c_1 \\p_3 &= y_1 x_2 + y_2 x_1 + c_2 \\p_4 &= y_2 x_2 + c_3 \\p_5 &= c_4\end{aligned}$$



Multiplicadores de 3 Bits

  


No multiplicador de apenas 3 bits, o *carry save addition* economiza apenas 1 atraso, pois o pior caso do circuito anterior é que um *carry* se propague por 4 somadores.


Pode não parecer muito, especialmente porque o entendimento do circuito fica um pouco mais complexo, mas em um circuito multiplicador de 8 bits a economia é de 20 somadores para 14 (e ainda menos se utilizarmos um circuito *carry lookahead* na última linha).



Multiplicadores de 8 Bits

 


Multiplicadores de 8 Bits

 

Multiplicadores de 8 Bits

 Versão rápida: equivalente ao carry-save.



A CPU é o circuito eletrônico em um computador que executa **instruções** de um *programa*.

Essas instruções são compostas de operações classificadas em, basicamente, três categorias:

- entrada/saída;
- operações de controle e
- e operações básicas aritméticas e lógicas.



Para executar uma instrução (que poderá pertencere às três categorias anteriores), a CPU faz três passos:

- ❶ **Fetch** (busca) - Busca na memória qual instrução deve ser executada.
- ❷ **Decode** (decodifica) - Decodifica essa instrução, lendo o que deve ser feito e com quais operandos.
- ❸ **Execute** (executa) - Efetivamente executa essa instrução.

Ao fim de uma instrução, a CPU atualiza o *contador de programa* e repete esses passos novamente.



As instruções que uma CPU pode executar são (em geral) simples e *sempre* bem definidas.

Instrução		Descrição	Tipo
ADD	A,#20	Adiciona o valor 20 ao conteúdo posição de memória A	Aritmética
AND	AL,BL	Faz o AND bit a bit dos conteúdos dos registradores AL e BL. Resultado armazenado em AL.	
MOV	A,R0	Copia o conteúdo da posição R0 para a posição A	Transferência de dados
INC	R2	Incrementa a posição de memória R2	
JMP	LB0	Pula para a instrução rotulada como LB0	Aritmética
JB	F0,LB1	Se a flag F0 for 1, pula para LB1	
CJNE	R1,#32,LB2	Compara o valor da posição R1 com 32 e, se forem diferentes, pula para LB2	Controle
			Controle




Note que muitas dessas instruções envolvem operações aritméticas (ADD, INC), outras são típicas de controle de execução (CJNE, JB) e, por fim, temos o exemplo de uma operação lógica.

Note também que essas operações são simples: já vimos como projetar circuitos combinacionais para fazer esse tipo de operação!



O modelo de Von Neumann.

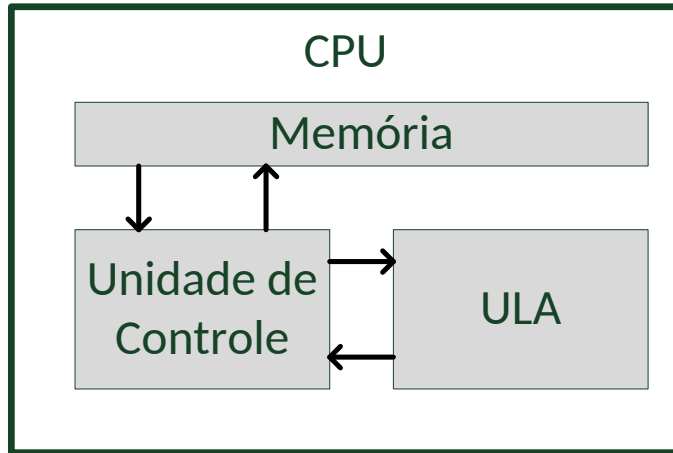


A **memória** pode guardar tanto o programa a ser executado quanto os dados (resultados).

A **unidade de controle** coordena os operandos e as operações, buscando os dados na memória e disponibilizando para que outros circuitos executem essas operações.

 A **unidade lógico-aritmética** executa propriamente essas operações, retornando um valor.






Uma unidade lógico-aritmética (ULA) (ou ALU - *arithmetic logic unit*) é um circuito combinacional que pode realizar uma série de operações aritméticas e/ou lógicas em um par de operandos de n -bits. A operação é especificada em suas entradas de seleção.




Considere uma ULA com dois operandos de 4 bits com dois bits de seleção que execute as seguintes operações com seus operandos:

Entradas		Função
S_1	S_0	
0	0	$F = A + B$
0	1	$F = A - B$
1	0	$A \text{ and } B$
1	1	$A \text{ or } B$

 


Arithmetic Logic Unit - ALU

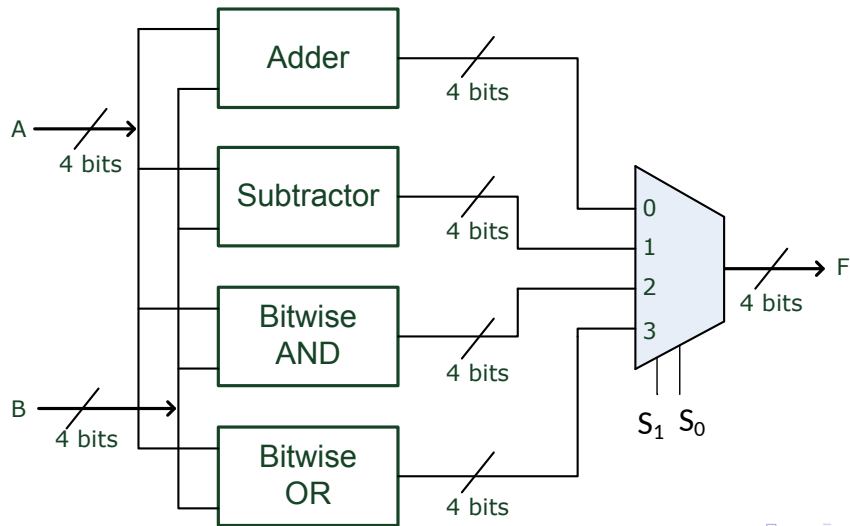
Individualmente sabemos fazer todos estes circuitos. Portanto, uma primeira solução poderia ser:



Arithmetic Logic Unit - ALU

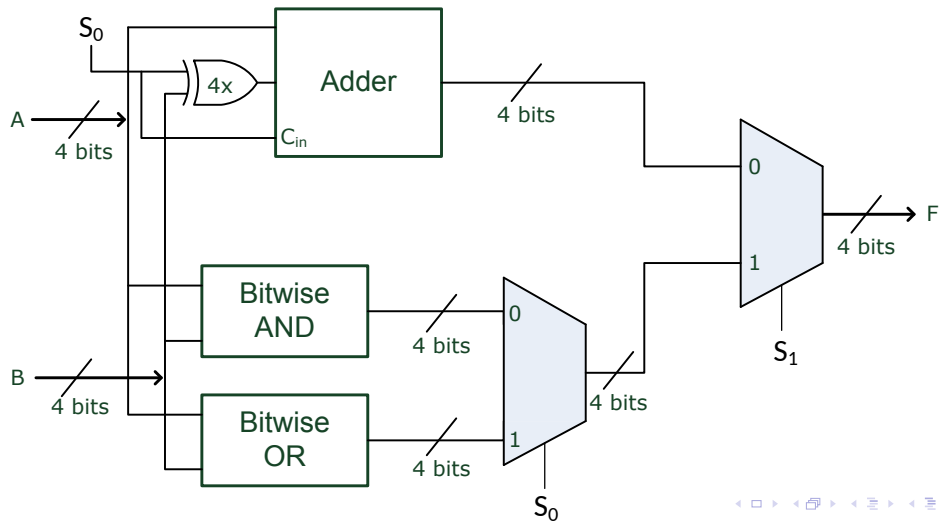Já vimos que essa primeira solução não é ideal, pois utiliza mais somadores do que o necessário. Que tal usar a representação de números com sinal em complemento de 2?



 

O CI 74x181 é uma ALU de 4 bits. Este CI tem:

- Dois operandos de 4 bits A e B (ativos em nível baixo).
- Um operando de 1 bit ativo em nível alto C_{in} .
- Um seletor entre operações lógicas e aritméticas M .
- Quatro bits de seleção para a operação a ser realizada S .
- Quatro bits de saída F .
- Um bit de *carry out* C_{out} e duas saídas de grupo de *carry lookahead*.
- Um bit de igualdade $A = B$.

Standard MSI ALUs: 74x181

Entradas				Função	
S_3	S_2	S_1	S_0	$M = 0$ (arithmetic)	$M = 1$ (logic)
0	0	0	0	$F = A \text{ minus } 1 \text{ plus CIN}$	$F = A'$
0	0	0	1	$F = A \cdot B \text{ minus } 1 \text{ plus CIN}$	$F = A' + B'$
0	0	1	0	$F = A \cdot B' \text{ minus } 1 \text{ plus CIN}$	$F = A' + B$
0	0	1	1	$F = 1111 \text{ plus CIN}$	$F = 1111$
0	1	0	0	$F = A \text{ plus } (A + B') \text{ plus CIN}$	$F = A' \cdot B'$
0	1	0	1	$F = A \cdot B \text{ plus } (A+B') \text{ plus CIN}$	$F = B'$
0	1	1	0	$F = A \text{ minus } B \text{ minus } 1 \text{ plus CIN}$	$F = A \oplus B'$
0	1	1	1	$F = A + B' \text{ plus CIN}$	$F = A + B'$
1	0	0	0	$F = A \text{ plus } (A + B) \text{ plus CIN}$	$F = A' \cdot B$
1	0	0	1	$F = A \text{ plus } B \text{ plus CIN}$	$F = A \oplus B$
1	0	1	0	$F = A \cdot B' \text{ plus } (A+B) \text{ plus CIN}$	$F = B$
1	0	1	1	$F = A + B \text{ plus CIN}$	$F = A + B$
1	1	0	0	$F = A \text{ plus } A \text{ plus CIN}$	$F = 0000$
1	1	0	1	$F = A \cdot B \text{ plus } A \text{ plus CIN}$	$F = A \cdot B'$
1	1	1	0	$F = A \cdot B' \text{ plus } A \text{ plus CIN}$	$F = A \cdot B$
1	1	1	1	$F = A \text{ plus CIN}$	$F = A$

Onde **plus** é soma aritmética, **minus** é subtração aritmética, e os símbolos \cdot , $+$ e \oplus se referem aos símbolos lógicos operados bit a bit.

Standard MSI ALUs: 74x181

Para somar A e B , usamos $M = 0$ e $S = 1001$ (usando a função A plus B plus CIN).

Para fazer $A - B$ em complemento 2, usamos $M = 0$, $S = 0110$ e $CIN = 1$ (usando a função A minus B minus 1 plus CIN).

Para decrementar A , fazemos $M = 0$, $S = 0000$ e $CIN = 0$ (usando a função A minus 1 plus CIN).

Algumas operações podem não fazer muito sentido, mas “vem de graça”, como por exemplo “ $F = A \cdot B'$ plus $(A+B)$ plus CIN”.

Entradas				Função	
S_3	S_2	S_1	S_0	$M = 0$ (arithmetic)	$M = 1$ (logic)
0	0	0	0	$F = A$ minus 1 plus CIN	$F = A'$
0	0	0	1	$F = A \cdot B$ minus 1 plus CIN	$F = A' + B'$
0	0	1	0	$F = A \cdot B'$ minus 1 plus CIN	$F = A' + B$
0	0	1	1	$F = 1111$ plus CIN	$F = 1111$
0	1	0	0	$F = A$ plus $(A + B')$ plus CIN	$F = A' \cdot B'$
0	1	0	1	$F = A \cdot B$ plus $(A+B')$ plus CIN	$F = B'$
0	1	1	0	$F = A$ minus B minus 1 plus CIN	$F = A \oplus B'$
0	1	1	1	$F = A + B'$ plus CIN	$F = A + B'$
1	0	0	0	$F = A$ plus $(A + B)$ plus CIN	$F = A' \cdot B$
1	0	0	1	$F = A$ plus B plus CIN	$F = A \oplus B$
1	0	1	0	$F = A \cdot B'$ plus $(A+B)$ plus CIN	$F = B$
1	0	1	1	$F = A + B$ plus CIN	$F = A + B$
1	1	0	0	$F = A$ plus A plus CIN	$F = 0000$
1	1	0	1	$F = A \cdot B$ plus A plus CIN	$F = A \cdot B'$
1	1	1	0	$F = A \cdot B'$ plus A plus CIN	$F = A \cdot B$
1	1	1	1	$F = A$ plus CIN	$F = A$



Outras ALU de 8 bits mais simples são os CIs 74x381 e 74x382. A única diferença entre esses CIs é que o 74x381 tem saídas para *group carry lookahead*.

Entradas			Função
S_2	S_1	S_0	
0	0	0	$F = 0000$
0	0	1	$F = B \text{ minus } A \text{ minus } 1 \text{ plus CIN}$
0	1	0	$F = A \text{ minus } B \text{ minus } 1 \text{ plus CIN}$
0	1	1	$F = A \text{ plus } B \text{ plus CIN}$
1	0	0	$F = A \oplus B$
1	0	1	$F = A + B$
1	1	0	$F = A \cdot B$
1	1	1	$F = 1111$

Onde: **plus** é soma aritmética, **minus** é subtração aritmética, e os símbolos \cdot , $+$ e \oplus se referem aos símbolos lógicos operados bit a bit.



