

# Fundamentos de Arquitetura de Computadores

Tiago Alves

Faculdade UnB Gama  
Universidade de Brasília



## Adição e subtração

Exatamente como base decimal (emprestar/vai 1s) descartando o carry out:

$\begin{array}{r} 0011 \\ + 0010 \\ \hline 0101 \end{array}$	$\begin{array}{r} 0111 \\ + 1010 \\ \hline \textcolor{red}{1}0001 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1100 \\ + 1111 \\ \hline \textcolor{red}{1}1011 \end{array}$	$\begin{array}{r} 0111 \\ - 0110 \\ \hline 0001 \end{array}$	$\begin{array}{r} 0110 \\ - 0101 \\ \hline 0001 \end{array}$	$\begin{array}{r} 0010 \\ - 0100 \\ \hline 1110 \end{array}$
--	--	--	--	--	--

Facilidade de operações do complemento de dois: subtração usando adição para números negativos.

Overflow (resultado muito grande para a word finita do computador): somar dois números de  $n$  bits pode produzir um número de  $n+1$  bits.

$\begin{array}{r} 0101 = +5 \\ + 0100 = +4 \\ \hline 1001 \neq 9 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1001 = -7 \\ + 1010 = -6 \\ \hline \textcolor{red}{1}0011 \neq -13 \end{array}$	$\begin{array}{r} 0110 = 6 \\ - 1000 = -8 \\ \hline 1110 \neq 14 \end{array}$
---	---	---

Note que o termo overflow não significa que um carry simplesmente transbordou ( $m$  de bits do resultado  $> n$  bits das parcelas): indica que o resultado não “cabe” na faixa dinâmica de  $n$  bits!!!

## Detectando Overflows

Não há overflow ao se:

- somar um número positivo com um negativo e
- subtrair operandos com sinais iguais.

O overflow ocorre quando o valor afeta o sinal: (obs.  $A > 0$  e  $B > 0$ )

- somar dois positivos produz um negativo:  $A + B < 0$
- somar dois negativos produz um positivo:  $-A + (-B) > 0$
- subtrair um negativo de um positivo e obtenha um negativo:  $A - (-B) < 0$
- subtrair um positivo de um negativo e obtenha um positivo:  $-A - B > 0$

**OU** Se, na soma:

- os MSB dos operandos forem diferentes: Não há overflow.
- os MSB dos operandos forem iguais e o MSB do resultado for diferente dos operandos: Há overflow.

**OU** Se, na soma, o carry in do MSB for diferente do carry out: Há Overflow.

## Efeitos do Overflow

Uma **exceção (interrupção interna)** ocorre:

- O controle salta para um endereço predefinido para exceção
- O endereço interrompido é salvo para uma possível retomada

Detalhes baseados na linguagem/sistema de software

- Nem sempre desejamos detectar overflow. Novas instruções MIPS: `addu`, `addiu`, `subu`
- Nota: `addiu` ainda com extensão de sinal
- Nota: `sltu`, `sltiu` para comparações sem sinal,



## Principais Arquiteturas Aritméticas

### Pilha:

- As operações são sempre realizadas com os argumentos na pilha, e o resultado é também armazenado na pilha. (HP, Forth)

### Acumulador:

- As operações são feitas sobre registradores (incluindo A) e o resultado armazenado em um registrador especial chamado Acumulador (A).(Z80, 8051, alguns DSPs de Ponto Fixo)

### Registrador-Registrador:

- As operações são feitas sobre registradores e o resultado é armazenado em qualquer registrador. (MIPS)

### Registrador-Memória:

- As operações aritméticas buscam um dos argumentos na memória e armazenam o resultado em um registrador. (x86)



## ULA: Unidade Lógica e Aritmética

O MIPS tem uma ULA de 32 bits


Para ilustrar sua construção, segue a descrição de uma simples ULA com as seguintes operações:

- Soma e subtração em complemento de 2
- Operações lógicas and, or e nor
- Instrução slt
- Detecção de overflow
- Detecção de igualdade (comparação).



## Elementos Básicos

Multiplexador:

 

## Elementos Básicos

### Somador Total

O circuito para somar três bits (ou somar duas palavras de 1 bit mais um *carry*) é chamado de **somador total** (*full adder*). Este circuito soma três bits,  $A$ ,  $B$  e  $C_{in}$ , e gera uma soma de dois bits (de 0 a 3).

$C_{in}$	$A$	$B$	$C_{out}$	$S$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1




O que gera as equações da soma total:

$$C_{out} = A \cdot B + A \cdot C_{in} + B \cdot C_{in}$$

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$






   


## ULA de 1 bit

Operações de soma, and, or:

 


## ULA de 32 bits

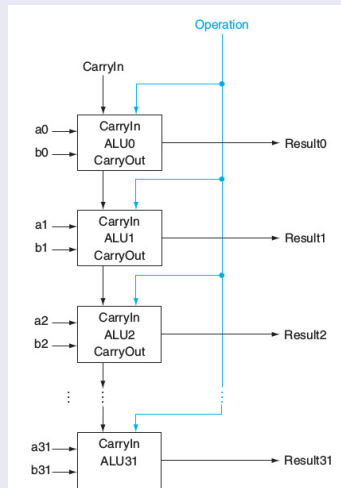


## ULA de 1 bit: incluindo subtração

$$a - b = a + (\bar{b} + 1)$$

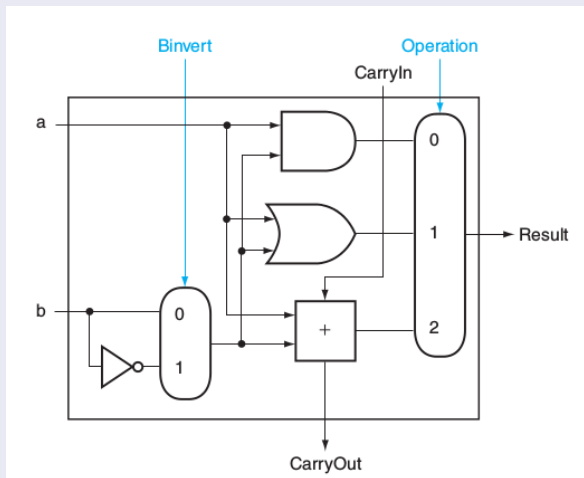

## ULA de 1 bit: incluindo subtração e nor

$$\overline{(a + b)} = \bar{a}.\bar{b}$$

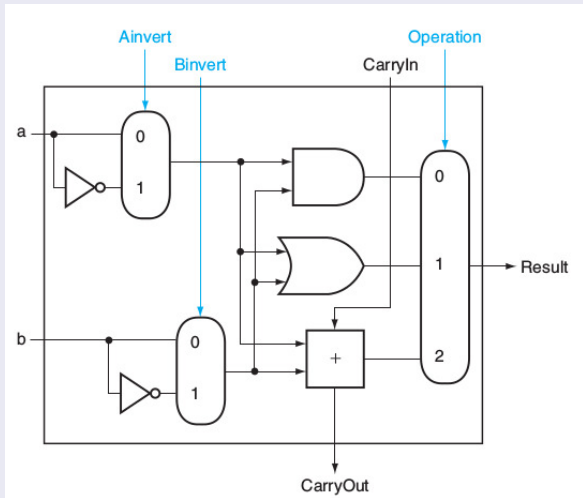


## Instrução slt

- A instrução `slt` gera saída 1, se  $rs < rt$ , e 0, caso contrário. Assim, todos os bits, com exceção do bit menos significativo, são fixados em zero.
- O bit menos significativo depende do resultado da comparação.
- Inclui-se a entrada `Less`.


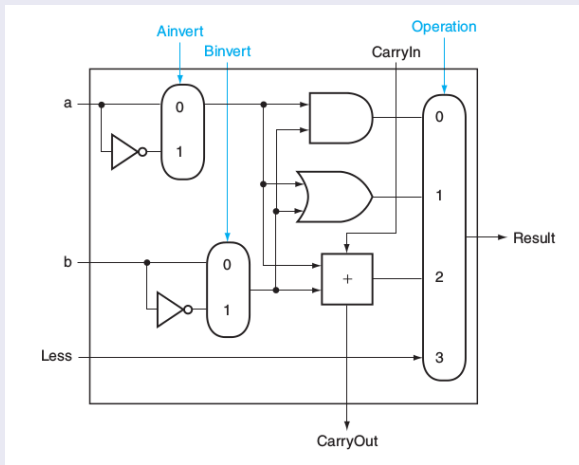
## ULA de 1 bit: incluindo subtração, nor e slt




## Calculando slt

- O bit menos significativo da ULA deve ser 1 se  $rs < rt$
- Calcula-se este valor subtraindo  $rs$  de  $rt$  e tomando-se o bit mais significativo (Sinal):  
se  $rs - rt < 0$ ,  $rs < rt$ .
- Utiliza-se o próprio subtrator da ULA para obter este valor, modificando-se o último estágio





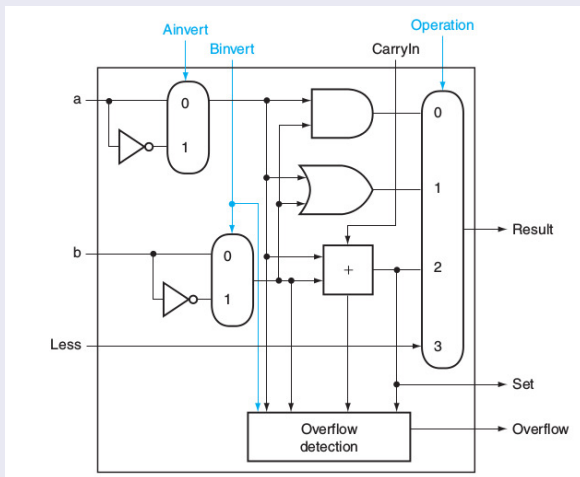
## ULA de 1 bit (último estágio): detector de overflow



## ULA de 32 bits revisada

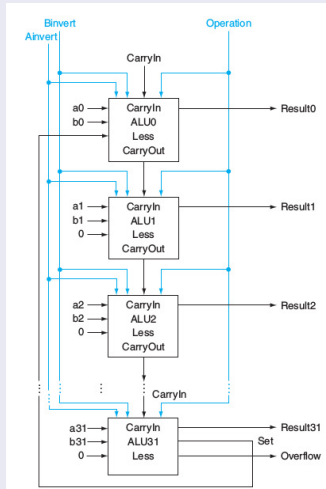

## Teste de igualdade

As instruções bne e beq testam se dois valores são iguais ou não


Para testar igualdade subtrai-se os dois operandos e testa-se se o resultado é zero:

- $A == B$  se  $A - B = 0$
- Teste: operação NOR entre os bits do resultado.
- Igual = not(R0 or R1 or ... or R31)



## ULA de 32 bits com comparação

ALU control lines	Function
0000	AND
0001	OR
0010	add
0110	subtract
0111	set on less than
1100	NOR


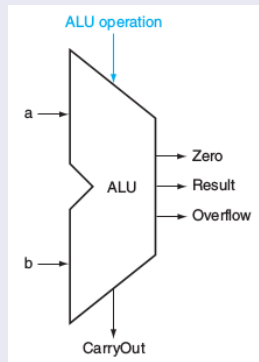


## Multiplicação

- Mais complexa do que a adição: realizada através de deslocamento e adição.
- Requer mais tempo (de computação) e mais área de chip.
- Veremos apenas três versões.
- Números negativos: converta para sem sinal, multiplique, defina sinal do resultado.





## Multiplicação: primeira versão

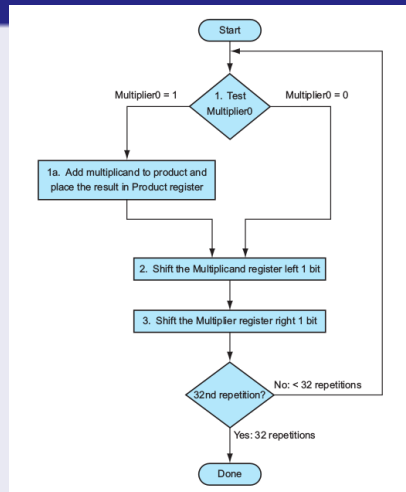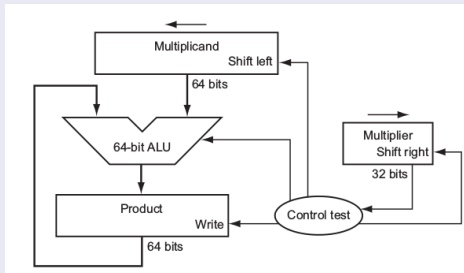

**Double and add:** O multiplicando de 32 bits é disposto no lado direito do registrador Multiplicand e deslocado para esquerda de 1 bit a cada passo da multiplicação. O multiplicador é deslocado na direção oposta a cada passo. O algoritmo inicia com o produto inicializado em 0. Control decide quando deslocar Multiplicand e Multiplier e quando escrever o valor no registrador Product.
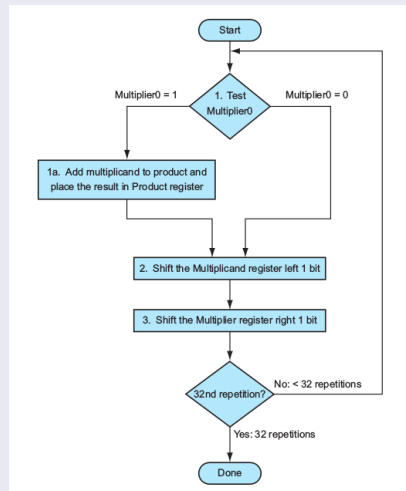 
## Multiplicação: segunda versão


O multiplicador inicia na metade direita do produto.



Quem movimenta para direita é o conteúdo de Product. O registrador Multiplier não é mais necessário, pois o valor é posto na porção da direita do registrador Product (note diferenças em destaque). Na prática, o registrador Product deve possuir 65 bits para armazenar o carry do somador.

## Multiplicação: terceira versão

Loop unrolling. Maior área em chip

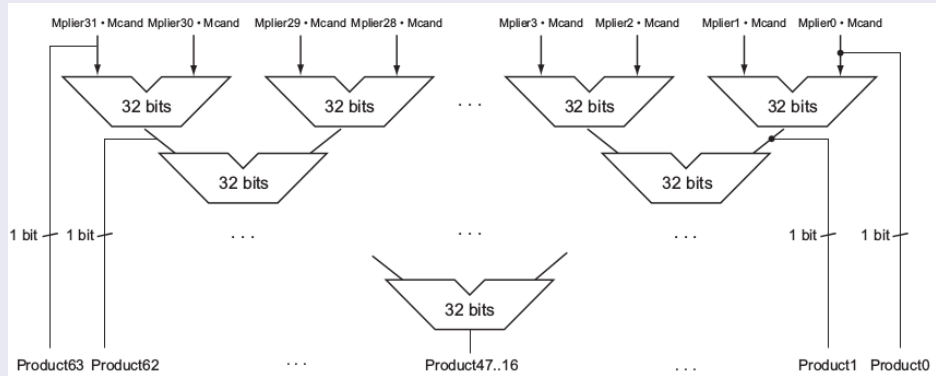




## Divisão


- Operação recíproca da multiplicação
- Ainda menos frequente e mais peculiar
- $\text{dividendo} = \text{divisor} \times \text{quociente} + \text{resto}$



## Divisão Simples

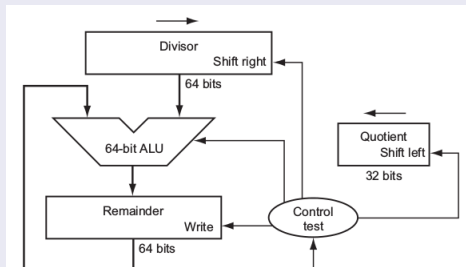

Os registradores Divisor e Remainder e a ALU possuem comprimento de 64 bits. Apenas o registrador Quotient possui 32 bits. O valor do divisor de 32 bits é colocado na porção esquerda do registrador Divisor e deslocado para a direita 1 bit a cada iteração. O valor do resto é inicializado com o valor do dividendo. Control decide quando deslocar os registradores Divisor e Quotient e quando escrever o novo valor no registrador Remainder.

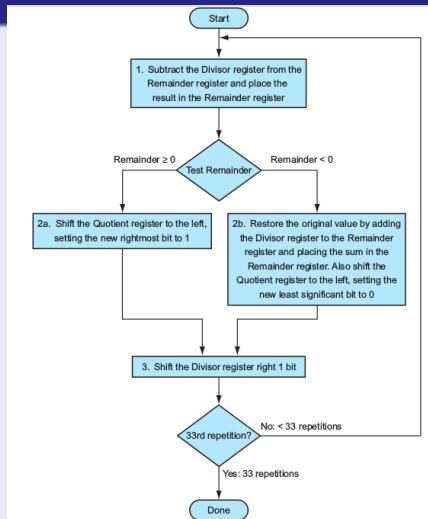

## Multiplicação e Divisão com sinal

- Na multiplicação: verificar se os sinais do multiplicando e do multiplicador são iguais ou diferentes, definindo o sinal do produto.
- Na divisão: precisamos definir o sinal do quociente e do resto.
  - $\text{dividendo} = \text{divisor} \times \text{quociente} + \text{resto}$
  - $\frac{7}{2} \rightarrow 7 = 3 \times 2 + 1$
  - $\frac{-7}{2} \rightarrow -7 = -3 \times 2 + (-1)$  ou  $-7 = -4 \times 2 + 1$  ?

## Regra:

- Quociente: Mesma regra da multiplicação
- Resto: Mesmo sinal do Dividendo.



## Aritmética inteira no MIPS

### Adição:

- add, addi, addu, addiu
- addu \$t0,\$t1,\$t2    # \$t0=\$t1+\$t2    sem sinal/overflow

### Subtração:

- sub, subu
- sub \$t0,\$t1,\$t2    # \$t0=\$t1-\$t2    com sinal/overflow

### Multiplicação:

- mult, multu
- mult \$t0,\$t1    # {Hi,Lo}=\$t0x\$t1    Registradores Hi e Lo

### Divisão:

- div, divu
- div \$t0,\$t1    # Lo=floor(\$t0/\$t1)    Hi=\$t0 % \$t1 (Resto)

### Movimentação: Move From/To High/Low

- mfhi, mflo, mthi, mtlo
- mfhi \$t0    # \$t0=Hi
- mtlo \$t1    # Lo=\$t1

